

数字电路实验 Lab 5 实验报告

奚项正 PB23000020

数字电路实验 Lab 5 实验报告

必做内容

题目 1: 寄存器堆 (3 分)

题目 2: 数码管时钟 (3 分)

选择性必做内容

题目 1: 倍数检测器——再临 (4 分)

必做内容

题目 1: 寄存器堆 (3 分)

设计

```
module RegFile (  
    input                clk,           // 时钟信号  
    input [4:0]          ra1,           // 读端口 1 地址  
    input [4:0]          ra2,           // 读端口 2 地址  
    input [4:0]          wa,           // 写端口地址  
    input                we,           // 写使能信号  
    input [31:0]         din,           // 写数据  
    output reg [31:0]     dout1,        // 读端口1数据输出  
    output reg [31:0]     dout2        // 读端口2数据输出  
);  
  
reg [31:0] reg_file [31:0]; // 32 个 32 位寄存器, 规模为 32×32 bits  
  
// 写端口  
always @(posedge clk) begin // 上升沿触发  
    reg_file[0] ≤ 0;  
    if (we && wa ≠ 0) begin // 写使能为1且写地址非0时  
        reg_file[wa] ≤ din;  
    end  
    else begin  
        reg_file[wa] ≤ reg_file[wa];  
    end  
end  
  
// 读端口  
always @(*) begin  
    if (ra1 = 0) begin // 0号寄存器始终为0  
        dout1 = 0;  
    end  
    else if (we && ra1 = wa) begin // 同时读写时, 能读到正在写入的最新数据  
        dout1 = din;  
    end  
end
```

```

        else begin
            dout1 = reg_file[ra1];
        end
    end
end

always @(*) begin    //端口2与端口1完全类似
    if (ra2 == 0) begin
        dout2 = 0;
    end
    else if (we && ra2 == wa) begin
        dout2 = din;
    end
    else begin
        dout2 = reg_file[ra2];
    end
end
end
endmodule

```

仿真

```

module RegFile_tb ();
    reg            clk;
    reg    [ 4 : 0] ra1;
    reg    [ 4 : 0] ra2;
    reg    [ 4 : 0] wa;
    reg            we;
    reg    [31 : 0] din;
    wire    [31 : 0] dout1;
    wire    [31 : 0] dout2;

    initial begin
        clk = 0;
        ra1 = 5'H0; ra2 = 5'H0; wa = 5'H0; we = 1'H0; din = 32'H0;

        #12;
        ra1 = 5'H0; ra2 = 5'H0; wa = 5'H3; we = 1'H1; din = 32'H12345678;

        #5;
        ra1 = 5'H0; ra2 = 5'H0; wa = 5'H0; we = 1'H0; din = 32'H0;

        #5;
        ra1 = 5'H3; ra2 = 5'H2; wa = 5'H2; we = 1'H1; din = 32'H87654321;

        #5;
        ra1 = 5'H0; ra2 = 5'H0; wa = 5'H0; we = 1'H0; din = 32'H0;

        #5;
        ra1 = 5'H3; ra2 = 5'H0; wa = 5'H0; we = 1'H1; din = 32'H87654321;
    end

    always #5 clk = ~clk;


    RegFile regfile(

```

```

        .clk(clk),
        .ra1(ra1),
        .ra2(ra2),
        .wa(wa),
        .we(we),
        .din(din),
        .dout1(dout1),
        .dout2(dout2)
    );
endmodule

```

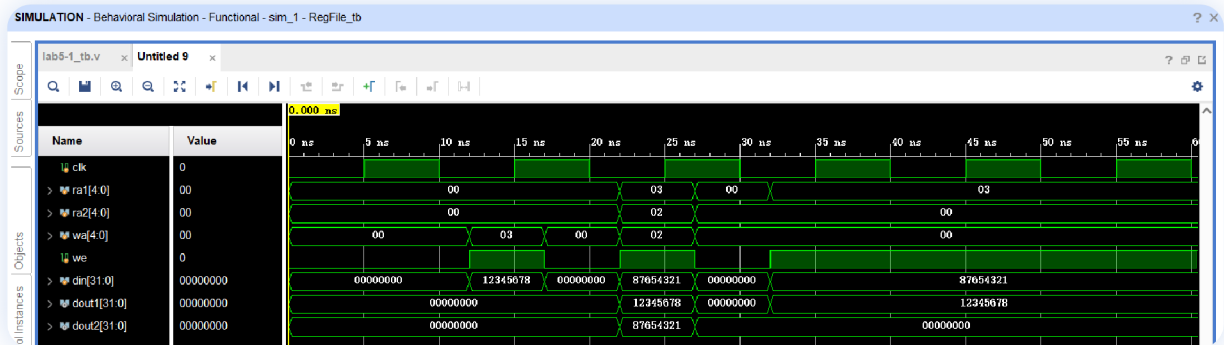

题目 2：数码管时钟（3 分）

设计

```

module TIMER (
    input        clk,
    input        rst,
    output [3:0] out,
    output [2:0] select
);

reg [3:0] out_h;    //时
reg [7:0] out_m;    //分
reg [7:0] out_s;    //秒
reg [39:0] cnt;     //计数器，此4个量作为现态

reg [3:0] next_h;
reg [7:0] next_m;
reg [7:0] next_s;
reg [39:0] next_cnt;    //此4个量作为次态

wire [31:0] data;    //将4个量拼接以供数码管显示模块调用
assign data = {12'b00000000000000, out_h, out_m, out_s};

always @(posedge clk) begin //使用同步时序进行状态更新
    if (rst) begin //按动按钮可将时钟复位到95830
        out_h ≤ 4'h9;
        out_m ≤ 8'h58;
        out_s ≤ 8'h30;
        cnt ≤ 1;
    end
end

```

```

end
else begin
    out_h ≤ next_h;
    out_m ≤ next_m;
    out_s ≤ next_s;
    cnt ≤ next_cnt;
end
end

always @(*) begin //使用组合逻辑判断状态跳转逻辑，计数器部分，cnt=100000000时为1s
    next_cnt = cnt;
    if (cnt ≥ 100000000) begin //为提高仿真速度，仿真时改为10000
        next_cnt = 1;
    end
    else begin
        next_cnt = cnt + 1;
    end
end

always @(*) begin //使用组合逻辑判断状态跳转逻辑，“秒”部分
    next_s = out_s; //进行默认赋值，防止出现遗漏
    if(cnt = 1) begin //cnt每次循环为1s，需要更新out_s值
        case(out_s)
            8'h09: next_s = 8'h10; //采用16进制，用case单独列出进位的情形
            8'h19: next_s = 8'h20;
            8'h29: next_s = 8'h30;
            8'h39: next_s = 8'h40;
            8'h49: next_s = 8'h50;
            8'h59: next_s = 8'h00;
            default: next_s = out_s + 1; //非进位情形直接+1
        endcase
    end
end

always @(*) begin //使用组合逻辑判断状态跳转逻辑，“分”部分
    next_m = out_m;
    if(cnt = 1 && out_s = 8'h59) begin
        case(out_m)
            8'h09: next_m = 8'h10;
            8'h19: next_m = 8'h20;
            8'h29: next_m = 8'h30;
            8'h39: next_m = 8'h40;
            8'h49: next_m = 8'h50;
            8'h59: next_m = 8'h00;
            default: next_m = out_m + 1;
        endcase
    end
end

always @(*) begin //使用组合逻辑判断状态跳转逻辑，“时”部分
    next_h = out_h;
    if(cnt = 1 && out_s = 8'h59 && out_m = 8'h59) begin //out_s更新后，若out_s与out_m同时进
        位，则out_h需要+1
        next_h = out_h + 1; //out_h超出15后首位自动溢出
    end
end

```

```

        end
    end

    Segment segment(
        .clk(clk),
        .rst(rst),
        .output_data(data),
        .output_valid(8'b11111111),
        .seg_data(out),
        .seg_an(select)
    );

endmodule

```

```

module Segment( // 此代码来自lab3数码管显示模块
    input          clk,
    input          rst,
    input  [31:0]   output_data,
    input  [ 7:0]   output_valid,
    output reg  [ 3:0] seg_data,
    output reg  [ 2:0] seg_an
);

reg [31:0] counter;
reg [2:0] seg_id;

always @(posedge clk) begin
    if (rst) begin
        counter ≤ 0;
    end
    else if (counter ≥ 250000) begin // 为提高仿真速度, 仿真时改为1250
        counter ≤ 0;
    end
    else begin
        counter ≤ counter + 1;
    end
end

always @(posedge clk) begin
    if (rst) begin
        seg_id ≤ 0;
    end
    else if (counter = 1) begin
        if (seg_id ≥ 8) begin
            seg_id ≤ 0;
        end
        else begin
            seg_id ≤ seg_id + 1;
        end
    end
    else begin
        seg_id ≤ seg_id;
    end
end

```

```

end

always @(*) begin
    seg_data = 0;
    if (output_valid[seg_id] == 1) begin
        seg_an = seg_id;
    end
    else begin
        seg_an = 0;
    end

    case (seg_an)
        0: seg_data = output_data[3:0];
        1: seg_data = output_data[7:4];
        2: seg_data = output_data[11:8];
        3: seg_data = output_data[15:12];
        4: seg_data = output_data[19:16];
        5: seg_data = output_data[23:20];
        6: seg_data = output_data[27:24];
        7: seg_data = output_data[31:28];
        default: seg_data = 0;
    endcase
end
endmodule

```

仿真

```

module TIMER_tb();
    reg          clk;
    reg          rst;
    wire [3:0]    out;
    wire [2:0]    select;


    initial begin
        clk = 1;
        rst = 1;
        #10;
        rst = 0;
    end

    always #5 clk = ~clk;



    TIMER timer(
        .clk(clk),
        .rst(rst),
        .out(out),
        .select(select)
    );
endmodule

```


注：为提高仿真速度，进行仿真时对部分时间参数进行修改，可参见代码注释

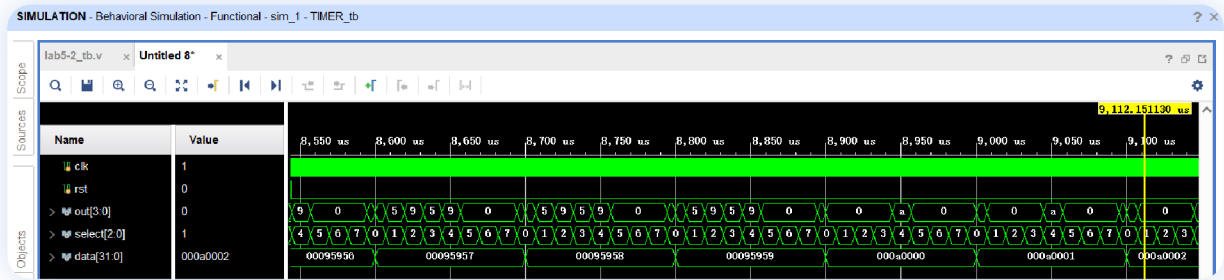

实现

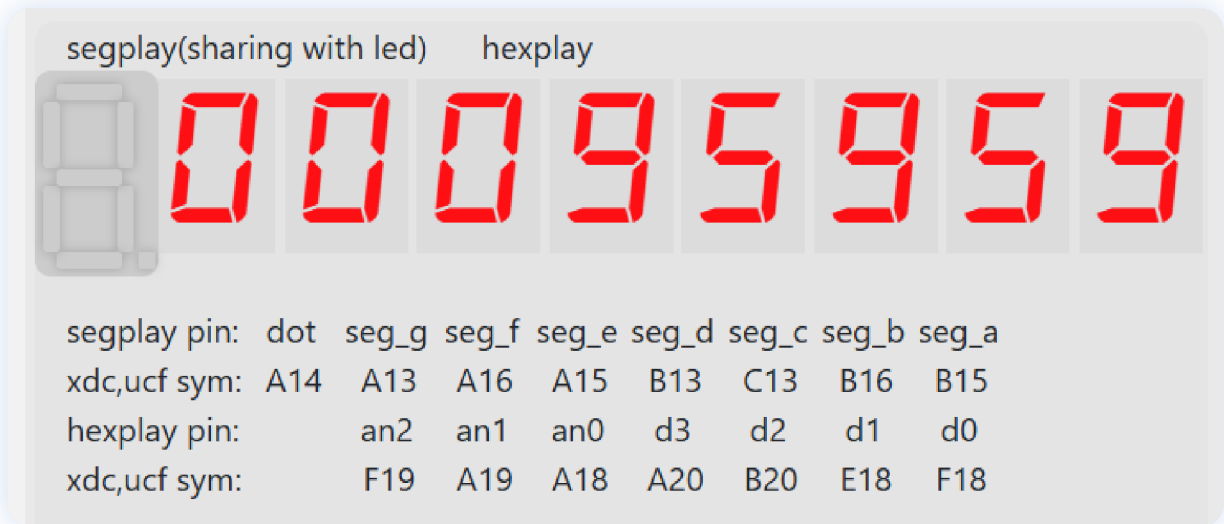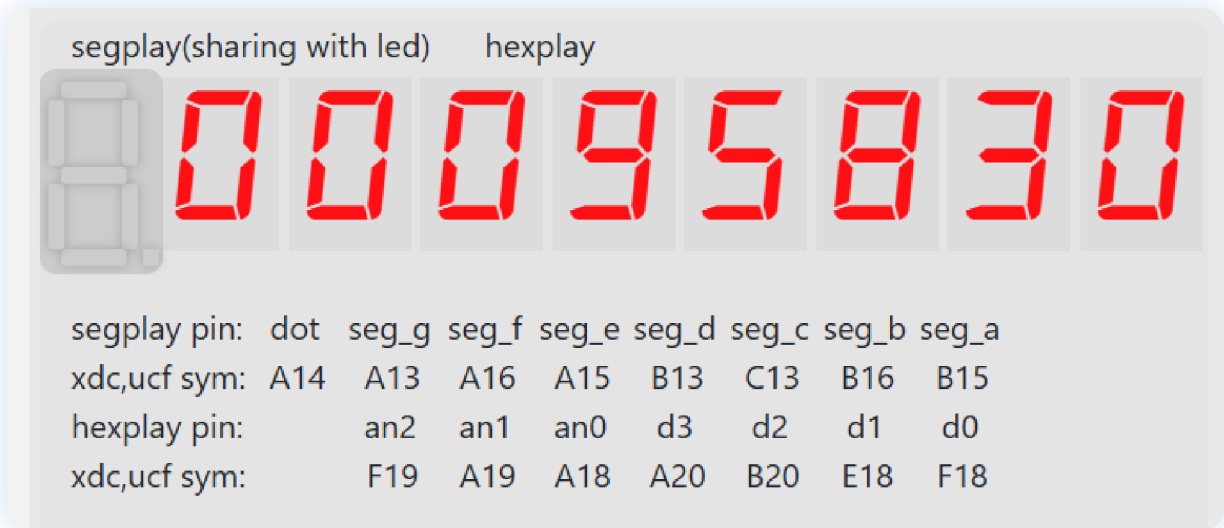

segplay(sharing with led) hexplay

 

segplay pin:	dot	seg_g	seg_f	seg_e	seg_d	seg_c	seg_b	seg_a
xdc,ucf sym:	A14	A13	A16	A15	B13	C13	B16	B15
hexplay pin:		an2	an1	an0	d3	d2	d1	d0
xdc,ucf sym:		F19	A19	A18	A20	B20	E18	F18

选择性必做内容

题目 1：倍数检测器——再临（4 分）

设计

```
module Top(  
    input          clk,           // 时钟信号  
    input          rst,           // 复位信号，使状态机回到初始态  
    input  [31:0]  src,           // 输入数据  
    input          src_valid,     // 表明输入结果是否有效  
    output reg     ready,         // 表明是否正在检测  
    output reg     res,           // 输出结果  
    output reg     res_valid      // 表明输出结果是否有效  
);  
  
// 状态变量  
reg [6:0] current_state; // 存储当前状态，33表示rst初态，32表示检测完毕态，31-0表示正在检测态且记录正在读入src的位数  
reg [6:0] next_state;  
reg [3:0] current_mod; // 存储当前余数，即正在检测态下，读入前若干位所构造数的模7余数  
reg [3:0] next_mod;  
reg [31:0] tmp;  
  
// Part 1: 使用同步时序进行状态更新，即更新 current_state 的内容。  
always @(posedge clk) begin  
    if (rst) begin  
        current_state ≤ 33;  
        current_mod ≤ 0;  
    end  
    else begin  
        current_state ≤ next_state;  
        current_mod ≤ next_mod;  
    end  
end  
end
```


// Part 2: 使用组合逻辑判断状态跳转逻辑, 即根据 current_state 与其他信号确定 next_state。

```
always @(*) begin
    next_state = current_state;
    case (current_state)
        33: begin //rst初态
            if (src_valid == 1) begin
                tmp = src;
                next_state = 31;
            end
        end
        32: begin //检测完毕态
            if (src_valid == 1) begin
                tmp = src;
                next_state = 31;
            end
        end
        0: begin //正在检测且即将检测完毕态
            next_state = 32;
        end
        default: begin //正在检测态
            next_state = next_state - 1;
        end
    endcase
end

always @(*) begin
    next_mod = current_mod;
    if (current_state ≤ 31 && current_state ≥ 0) begin //current_state在0-31间表示正在检测
        case (current_mod) //根据有限状态机状态转换图, 次态=现态*2+读入下一位为0/1
            0: begin
                if (tmp[current_state] == 1) begin
                    next_mod = 1;
                end
                else begin
                    next_mod = 0;
                end
            end
            1: begin
                if (tmp[current_state] == 1) begin
                    next_mod = 3;
                end
                else begin
                    next_mod = 2;
                end
            end
            2: begin
                if (tmp[current_state] == 1) begin
                    next_mod = 5;
                end
                else begin
                    next_mod = 4;
                end
            end
            3: begin
```

```

        if (tmp[current_state] == 1) begin
            next_mod = 0;
        end
        else begin
            next_mod = 6;
        end
    end
end
4: begin
    if (tmp[current_state] == 1) begin
        next_mod = 2;
    end
    else begin
        next_mod = 1;
    end
end
5: begin
    if (tmp[current_state] == 1) begin
        next_mod = 4;
    end
    else begin
        next_mod = 3;
    end
end
6: begin
    if (tmp[current_state] == 1) begin
        next_mod = 6;
    end
    else begin
        next_mod = 5;
    end
end
endcase
end
end
end

```

// Part 3: 使用组合逻辑描述状态机的输出。

```

always @(*) begin
    case (current_state)
        33: begin //rst初态
            ready = 1;
            res_valid = 0;
        end
        32: begin //检测完毕态
            ready = 1;
            res_valid = 1;
        end
        0: begin //正在检测且即将检测完毕态
            ready = 0;
            res_valid = 0;
        end
        default: begin //正在检测态
            ready = 0;
            res_valid = 0;
        end
    end
end

```

```

        endcase
    end

    always @(*) begin
        res = 0;
        if (current_state == 32 && current_mod == 0) begin //检测完毕态, 若为7的倍数, 则res=1
            res = 1;
        end
    end

end

endmodule

```

仿真

```

module Top_tb();
    reg        clk;           // 时钟信号
    reg        rst;           // 复位信号, 使状态机回到初始态
    reg  [31:0] src;           // 输入数据
    reg        src_valid;      // 表明输入结果是否有效
    wire       ready;          // 表明是否正在检测
    wire       res;            // 输出结果
    wire       res_valid;      // 表明输出结果是否有效

    initial begin
        clk = 0;
        rst = 1;

        #10;
        rst = 0;
        src_valid = 1;
        src = 7;
        #10;
        src_valid = 0;

        #400
        src_valid = 1;
        src = 14;
        #10;
        src_valid = 0;

        #400
        src_valid = 1;
        src = 15;
        #10;
        src_valid = 0;

        #400
        rst = 1;

        #10;
        rst = 0;
        src_valid = 1;
        src = 896;
    end
endmodule

```

```

#10;
src_valid = 0;

#200    // 正在检测态下输入会被忽略
src_valid = 1;
src = 1;
#10;
src_valid = 0;

#400
src_valid = 1;
src = 165;
#10;
src_valid = 0;

end

always #5 clk = ~clk;

Top top(
    .clk(clk),
    .rst(rst),
    .src(src),
    .src_valid(src_valid),
    .ready(ready),
    .res(res),
    .res_valid(res_valid)
);
endmodule

```

