

数字电路实验 Lab 6 实验报告

奚项正 PB23000020

数字电路实验 Lab 6 实验报告

必做内容

题目 1: 加法器 (2 分)

题目 2: ALU (5 分)

选择性必做内容

题目 2: 可视化 ALU-plus (3 分)

必做内容

题目 1: 加法器 (2 分)

设计

```
module Adder_LookAhead8 (
    input          [ 7 : 0]    a, b,
    input          [ 0 : 0]    ci,      // 来自低位的进位
    output         [ 7 : 0]    s,      // 和
    output         [ 0 : 0]    co      // 向高位的进位
);

wire    [7:0] C;
wire    [7:0] G;
wire    [7:0] P;

assign  G = a & b;
assign  P = a ^ b;

// 产生逻辑: C_{i}=A_iB_i+(A_i\oplus B_i)C_{i-1}=G_i+P_iC_{i-1}
assign C[0] = G[0] | ( P[0] & ci );
assign C[1] = G[1] | ( P[1] & G[0] ) | ( P[1] & P[0] & ci );
assign C[2] = G[2] | ( P[2] & G[1] ) | ( P[2] & P[1] & G[0] ) | ( P[2] & P[1] & P[0] & ci );
assign C[3] = G[3] | ( P[3] & G[2] ) | ( P[3] & P[2] & G[1] ) | ( P[3] & P[2] & P[1] & G[0]
) | ( P[3] & P[2] & P[1] & P[0] & ci );
assign C[4] = G[4] | ( P[4] & G[3] ) | ( P[4] & P[3] & G[2] ) | ( P[4] & P[3] & P[2] & G[1]
) | ( P[4] & P[3] & P[2] & P[1] & G[0] ) | ( P[4] & P[3] & P[2] & P[1] & P[0] & ci );
assign C[5] = G[5] | ( P[5] & G[4] ) | ( P[5] & P[4] & G[3] ) | ( P[5] & P[4] & P[3] & G[2]
) | ( P[5] & P[4] & P[3] & P[2] & G[1] ) | ( P[5] & P[4] & P[3] & P[2] & P[1] & G[0] ) | (
P[5] & P[4] & P[3] & P[2] & P[1] & P[0] & ci );
assign C[6] = G[6] | ( P[6] & G[5] ) | ( P[6] & P[5] & G[4] ) | ( P[6] & P[5] & P[4] & G[3]
) | ( P[6] & P[5] & P[4] & P[3] & G[2] ) | ( P[6] & P[5] & P[4] & P[3] & P[2] & G[1] ) | (
P[6] & P[5] & P[4] & P[3] & P[2] & P[1] & G[0] ) | ( P[6] & P[5] & P[4] & P[3] & P[2] & P[1]
& P[0] & ci );
```

```

assign C[7] = G[7] | ( P[7] & G[6] ) | ( P[7] & P[6] & G[5] ) | ( P[7] & P[6] & P[5] & G[4]
) | ( P[7] & P[6] & P[5] & P[4] & G[3] ) | ( P[7] & P[6] & P[5] & P[4] & P[3] & G[2] ) | (
P[7] & P[6] & P[5] & P[4] & P[3] & P[2] & G[1] ) | ( P[7] & P[6] & P[5] & P[4] & P[3] & P[2]
& P[1] & G[0] ) | ( P[7] & P[6] & P[5] & P[4] & P[3] & P[2] & P[1] & P[0] & ci );

// TODO: 确定 s 和 co 的产生逻辑
// 即S_i=A_i\oplus B_i\oplus C_{i-1}=P_i\oplus C_{i-1}
assign s[0] = P[0] ^ ci;
assign s[1] = P[1] ^ C[0];
assign s[2] = P[2] ^ C[1];
assign s[3] = P[3] ^ C[2];
assign s[4] = P[4] ^ C[3];
assign s[5] = P[5] ^ C[4];
assign s[6] = P[6] ^ C[5];
assign s[7] = P[7] ^ C[6];
assign co   = C[7];

endmodule

```

```

module Adder (
    input          [31 : 0]      a, b,
    input          [ 0 : 0]      ci,
    output         [31 : 0]      s,
    output         [ 0 : 0]      co
);
    wire [2:0] cmid;

    // TODO: 继续例化 Adder_LookAhead8 模块并正确连接
    Adder_LookAhead8 adder0(
        .a(a[7:0]),
        .b(b[7:0]),
        .ci(ci),
        .s(s[7:0]),
        .co(cmid[0])
    );

    Adder_LookAhead8 adder1(
        .a(a[15:8]),
        .b(b[15:8]),
        .ci(cmid[0]),
        .s(s[15:8]),
        .co(cmid[1])
    );

    Adder_LookAhead8 adder2(
        .a(a[23:16]),
        .b(b[23:16]),
        .ci(cmid[1]),
        .s(s[23:16]),
        .co(cmid[2])
    );

    Adder_LookAhead8 adder3(

```

```

        .a(a[31:24]),
        .b(b[31:24]),
        .ci(cmidx[2]),
        .s(s[31:24]),
        .co(co)
    );

endmodule

```

仿真

```


module Adder_tb();
    reg    [31:0]  a,b;
    reg          ci;
    wire    [31:0] s;
    wire          co;

    initial begin
        a=32'hffff; b=32'hffff; ci=1'b1;
        #10;
        a=32'h0f0f; b=32'hf0f0; ci=1'b1;
        #10;
        a=32'h1234; b=32'h4321; ci=1'b0;
        #10;
        a=32'h0000; b=32'h0000; ci=1'b0;
        #10;
        a=32'hffffffff; b=32'hffffffff; ci=1'b1;
        #10;
        a=32'h12345678; b=32'h87654321; ci=1'b0;
        #10;
        a=32'h11111111; b=32'h11111111; ci=1'b0;
        #10;
        a=32'h1111; b=32'h1111; ci=1'b1;
        #10;
        a=32'habcd; b=32'hbcda; ci=1'b0;
    end

    Adder adder(
        .a(a),
        .b(b),
        .ci(ci),
        .s(s),
        .co(co)
    );

endmodule

```

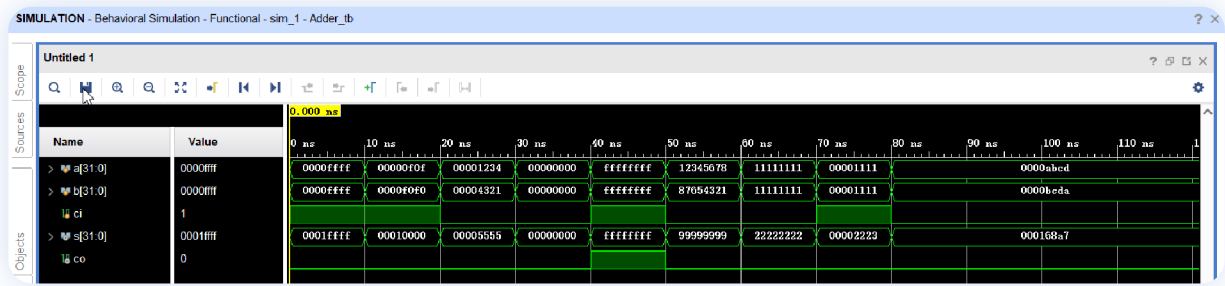

题目 2: ALU (5 分)

设计

```
module ALU(
    input          [31 : 0]      src0, src1,
    input          [11 : 0]      sel,
    output         [31 : 0]      res
);
// Write your code here
wire [31:0] adder_out;
wire [31:0] sub_out;
wire [0 : 0] slt_out;
wire [0 : 0] sltu_out;
wire [31:0] and_out;
wire [31:0] or_out;
wire [31:0] nor_out;
wire [31:0] xor_out;
wire [31:0] sll_out;
wire [31:0] srl_out;
wire [31:0] sra_out;
wire [31:0] src1_out;

Adder adder(
    .a(src0),
    .b(src1),
    .ci(0),
    .s(adder_out),
    .co()
);

Sub sub(
    .a(src0),
    .b(src1),
    .out(sub_out),
    .co()
);

Comp comp(
    .a(src0),
    .b(src1),
```

```

        .ul(sltu_out),
        .sl(slt_out)
    );

// 其他的运算使用 Verilog 自带的运算符实现
assign and_out = src0 & src1;
assign or_out = src0 | src1;
assign nor_out = ~(src0 | src1);
assign xor_out = src0 ^ src1;
assign sll_out = src0 << src1[4:0];
assign srl_out = src0 >> src1[4:0];
assign sra_out = src0 >>> src1[4:0];
assign src1_out = src1;

// TODO: 完成 res 信号的选择
// 若sel[i] = 1, 则{32{sel[i]}} & xxx_out = 32'hffffffff & xxx_out = xxx_out
// 若sel[i] = 0, 则{32{sel[i]}} & xxx_out = 32'h00000000 & xxx_out = 0
assign res = ({32{sel[0]}} & adder_out) |
             ({32{sel[1]}} & sub_out) |
             ({32{sel[2]}} & slt_out) |
             ({32{sel[3]}} & sltu_out) |
             ({32{sel[4]}} & and_out) |
             ({32{sel[5]}} & or_out) |
             ({32{sel[6]}} & nor_out) |
             ({32{sel[7]}} & xor_out) |
             ({32{sel[8]}} & sll_out) |
             ({32{sel[9]}} & srl_out) |
             ({32{sel[10]}} & sra_out) |
             ({32{sel[11]}} & src1_out);

endmodule

```

```

module Sub(
    input          [31 : 0]    a, b,
    output          [31 : 0]    out,
    output          [ 0 : 0]    co
);

// 使用加法器实现减法, 即a+(-b)=a+(~b)+1
Adder adder_sub(
    .a(a),
    .b(~b),
    .ci(1),
    .s(out),
    .co(co)
);

endmodule

```

```

module Comp(
    input          [31 : 0]    a, b,
    output          [ 0 : 0]    ul,
    output          [ 0 : 0]    sl

```

```

);

wire flag; //存储a-b的溢出信号
assign ul = ~flag; //无符号比较时，溢出信号为0等价于a<b
assign sl = (a[31] == b[31]) ? ~flag : flag; //有符号比较时，同号则溢出信号为0等价于a<b，异号则溢出信号为1等价于a<b

Sub sub_comp(
    .a(a),
    .b(b),
    .out(),
    .co(flag)
);

endmodule

```

注：Adder 模块代码同上题

仿真

```

module ALU_tb();
    reg    [31:0]  src0;
    reg    [31:0]  src1;
    reg    [11:0]  sel;
    wire    [31:0]  res;

    initial begin
        src0=32'h90abc0ee; src1=32'h90678024; sel=12'h001;
        repeat(12) begin
            #10 sel = sel << 1;
        end
        src0=32'hffffffff; src1=32'h1; sel=12'h001;
        repeat(4) begin
            #10 sel = sel << 1;
        end
        src0=32'h1; src1=32'h0; sel=12'h001;
        repeat(4) begin
            #10 sel = sel << 1;
        end
        src0=32'hffffffff; src1=32'hfffffffe; sel=12'h001;
        repeat(4) begin
            #10 sel = sel << 1;
        end
        src0=32'h0; src1=32'hffffffff; sel=12'h001;
        repeat(4) begin
            #10 sel = sel << 1;
        end
    end

    ALU alu(
        .src0(src0),


```

```

        .src1(src1),
        .sel(sel),
        .res(res)
    );

endmodule

```

 

选择性必做内容

题目 2: 可视化 ALU-plus (3 分)

设计

```

module Adder (                //将上上题中的 8 位超前进位加法器修改为 5 位
    input                [ 4 : 0]    a, b,
    input                [ 0 : 0]    ci,
    output               [ 4 : 0]    s,
    output               [ 0 : 0]    co
);
wire    [4:0] C;
wire    [4:0] G;
wire    [4:0] P;

assign  G = a & b;
assign  P = a ^ b;

assign  C[0] = G[0] | ( P[0] & ci );
assign  C[1] = G[1] | ( P[1] & G[0] ) | ( P[1] & P[0] & ci );
assign  C[2] = G[2] | ( P[2] & G[1] ) | ( P[2] & P[1] & G[0] ) | ( P[2] & P[1] & P[0] & ci );
assign  C[3] = G[3] | ( P[3] & G[2] ) | ( P[3] & P[2] & G[1] ) | ( P[3] & P[2] & P[1] & G[0] )
    | ( P[3] & P[2] & P[1] & P[0] & ci );
assign  C[4] = G[4] | ( P[4] & G[3] ) | ( P[4] & P[3] & G[2] ) | ( P[4] & P[3] & P[2] & G[1] )
    | ( P[4] & P[3] & P[2] & P[1] & G[0] ) | ( P[4] & P[3] & P[2] & P[1] & P[0] & ci );

```

```

assign s[0] = P[0] ^ ci;
assign s[1] = P[1] ^ C[0];
assign s[2] = P[2] ^ C[1];
assign s[3] = P[3] ^ C[2];
assign s[4] = P[4] ^ C[3];
assign co  = C[4];

```

```

endmodule

```

```

module Segment(           //Lab3 中的七段数码管显示模块
    input                clk,
    input                rst,
    input    [31:0]      output_data,
    input    [ 7:0]      output_valid,
    output reg [ 3:0]     seg_data,
    output reg [ 2:0]     seg_an
);

reg [31:0] counter;
reg [2:0]  seg_id;

always @(posedge clk) begin
    if (rst) begin
        counter ≤ 0;
    end
    else if (counter ≥ 250000) begin
        counter ≤ 0;
    end
    else begin
        counter ≤ counter + 1;
    end
end

always @(posedge clk) begin
    if (rst) begin
        seg_id ≤ 0;
    end
    else if (counter = 1) begin
        if (seg_id ≥ 8) begin
            seg_id ≤ 0;
        end
        else begin
            seg_id ≤ seg_id + 1;
        end
    end
    else begin
        seg_id ≤ seg_id;
    end
end

always @(*) begin
    seg_data = 0;
    if (output_valid[seg_id] = 1) begin

```



```

        seg_an = seg_id;
    end
    else begin
        seg_an = 0;
    end

    case (seg_an)
        0: seg_data = output_data[3:0];
        1: seg_data = output_data[7:4];
        2: seg_data = output_data[11:8];
        3: seg_data = output_data[15:12];
        4: seg_data = output_data[19:16];
        5: seg_data = output_data[23:20];
        6: seg_data = output_data[27:24];
        7: seg_data = output_data[31:28];
        default: seg_data = 0;
    endcase
end
endmodule

```

```

module Top(
    input                clk,          //时钟信号
    input                rst,          //复位信号
    input                enable,        //使能信号

    input                [ 4 : 0]      in,          //输入信号
    input                [ 1 : 0]      ctrl,        //控制信号

    output               [ 3 : 0]      seg_data,
    output               [ 2 : 0]      seg_an
);

reg    [3:0]  decoder1_temp;          //译码器1的输出，将2位的ctrl控制信号转为4位
reg    [11:0] decoder2_temp;          //译码器2的输出，将4位的sel_reg运算选择信号转为12位
wire   [4:0]  alu_temp;               //ALU的输出
wire     sel_en;                      //更新运算选择的使能信号
wire     src0_en;                    //更新数据源src0的使能信号
wire     src1_en;                    //更新数据源src1的使能信号
wire     out_en;                     //更新数码管输出的使能信号
reg    [3:0]  sel_reg;                //以下四个信号与上述使能信号——对应
reg    [4:0]  src0_reg;
reg    [4:0]  src1_reg;
reg    [4:0]  out_reg;

assign sel_en = decoder1_temp[0];     //译码器1的各位输出直接对应上述使能信号
assign src0_en = decoder1_temp[1];
assign src1_en = decoder1_temp[2];
assign out_en = decoder1_temp[3];

always @(*) begin                    //译码器1，将2位的ctrl控制信号转为4位
    if (rst) begin
        decoder1_temp = 4'b0000;
    end
end

```

```

else begin
    if (enable) begin
        case (ctrl)
            2'b00:    decoder1_temp = 4'b0001;
            2'b01:    decoder1_temp = 4'b0010;
            2'b10:    decoder1_temp = 4'b0100;
            2'b11:    decoder1_temp = 4'b1000;
        endcase
    end
else begin
    decoder1_temp = 4'b0000;
end
end

always @(*) begin          //译码器2, 将4位的sel_reg运算选择信号转为12位
    if (rst) begin
        decoder2_temp = 12'b0000_0000_0000;
    end
    else begin
        case (sel_reg)
            4'b0001:    decoder2_temp = 12'b0000_0000_0001;
            4'b0010:    decoder2_temp = 12'b0000_0000_0010;
            4'b0011:    decoder2_temp = 12'b0000_0000_0100;
            4'b0100:    decoder2_temp = 12'b0000_0000_1000;
            4'b0101:    decoder2_temp = 12'b0000_0001_0000;
            4'b0110:    decoder2_temp = 12'b0000_0010_0000;
            4'b0111:    decoder2_temp = 12'b0000_0100_0000;
            4'b1000:    decoder2_temp = 12'b0000_1000_0000;
            4'b1001:    decoder2_temp = 12'b0001_0000_0000;
            4'b1010:    decoder2_temp = 12'b0010_0000_0000;
            4'b1011:    decoder2_temp = 12'b0100_0000_0000;
            4'b1100:    decoder2_temp = 12'b1000_0000_0000;
            default:    decoder2_temp = 12'b0000_0000_0000;
        endcase
    end
end

ALU alu(          //调用ALU模块
    .src0(src0_reg),
    .src1(src1_reg),
    .sel(decoder2_temp),
    .res(alu_temp)
);

Segment segment(          //调用Segment模块
    .clk(clk),
    .rst(rst),
    .output_data({27'b0, out_reg}),          //前面补0
    .output_valid(8'b11111111),          //不需要用到掩码
    .seg_data(seg_data),
    .seg_an(seg_an)
);

```

```

always @(*) begin          // 运算选择sel_reg的寄存器，只在其对应使能信号有效时进行更新
    if(rst) begin
        sel_reg = 0;
    end
    else begin
        if(sel_en) begin
            sel_reg = in[3:0];
        end
        else begin
            sel_reg = sel_reg;
        end
    end
end

always @(*) begin          // 数据源src0_reg的寄存器，只在其对应使能信号有效时进行更新
    if(rst) begin
        src0_reg = 0;
    end
    else begin
        if(src0_en) begin
            src0_reg = in[4:0];
        end
        else begin
            src0_reg = src0_reg;
        end
    end
end

always @(*) begin          // 数码管输出out_reg的寄存器，只在其对应使能信号有效时进行更新
    if(rst) begin
        src1_reg = 0;
    end
    else begin
        if(src1_en) begin
            src1_reg = in[4:0];
        end
        else begin
            src1_reg = src1_reg;
        end
    end
end

always @(*) begin          // 数据源src0_reg的寄存器，只在其对应使能信号有效时进行更新
    if(rst) begin
        out_reg = 0;
    end
    else begin
        if(out_en) begin
            out_reg = alu_temp;
        end
        else begin
            out_reg = out_reg;
        end
    end
end

```

```
end
```

```
endmodule
```

注：ALU, Sub, Comp 模块代码同上题，仅对所有表示位数的值进行修改 (31 修改为 4)

仿真

```
module Top_tb();
    reg                                clk;
    reg                                rst;
    reg                                enable;
    reg                                [ 4 : 0] in;
    reg                                [ 1 : 0] ctrl;
    wire                                [ 3 : 0] seg_data;
    wire                                [ 2 : 0] seg_an;


    initial begin
        clk=0;
        rst=1;
        #10 rst=0;

        in=5'b10110; ctrl=2'b01; enable=1'b1;
        #10;
        enable=1'b0;
        #30;
        in=5'b01101; ctrl=2'b10; enable=1'b1;
        #10;
        enable=1'b0;
        #30;
        in=5'b00010; ctrl=2'b00; enable=1'b1;
        #10;
        enable=1'b0;
        #30;
        ctrl=2'b11; enable=1'b1;
        #10;
        in=5'b01101; ctrl=2'b01; enable=1'b0;
        #30 ctrl=2'b11; enable=1'b1;
    end

    always #5 clk = ~clk;

    Top top(
        .clk(clk),
        .rst(rst),
        .enable(enable),
        .in(in),
        .ctrl(ctrl),
        .seg_data(seg_data),
        .seg_an(seg_an)
    );
endmodule
```

endmodule

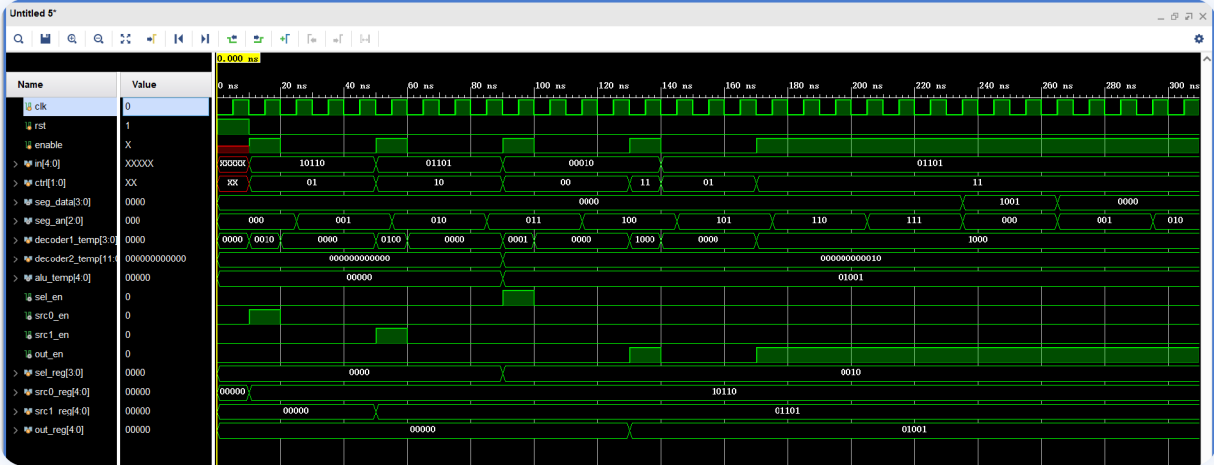

实现

FPGAOL NG ZYNQ DEV PAGE

Bitstream File


Select file

Top.bit

Program!

Program success!

FPGA interface

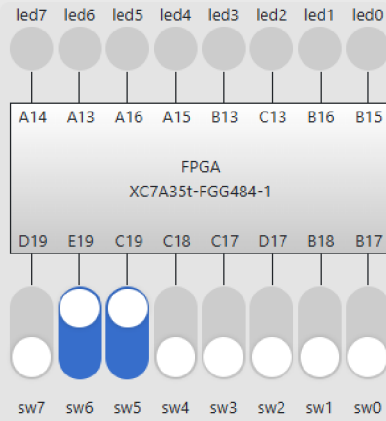

FPGAOL UART xterm.js 1.1

uart pins: rxd txd
xdc,ucf sym: F15 F13
baud rate: 9600

input

segplay(sharing with led) hexplay



segplay pin: dot seg_g seg_f seg_e seg_d seg_c seg_b seg_a
xdc,ucf sym: A14 A13 A16 A15 B13 C13 B16 B15
hexplay pin: an2 an1 an0 d3 d2 d1 d0
xdc,ucf sym: F19 A19 A18 A20 B20 E18 F18

Framebuffer display

