

数字电路实验 Lab 4 实验报告

奚项正 PB23000020

数字电路实验 Lab 4 实验报告

必做内容

题目 1: 编码器 Pro (2 分)

题目 2: 2bits 半加器 (3 分)

选择性必做内容

题目 2: 8bits 5 的倍数检测器 (5 分)

必做内容

题目 1: 编码器 Pro (2 分)

设计

```
module encode(  
    input [3:0]      I,  
    output reg [1:0] Y,  
    output reg       en  
);  
// Write your codes here  
always @(*) begin  
    case (I) // 据输入信号确定Y的值, 非真值表中输入对应输出为00  
        4'b1000: Y = 2'b11;  
        4'b0100: Y = 2'b10;  
        4'b0010: Y = 2'b01;  
        4'b0001: Y = 2'b00;  
        default: Y = 2'b00;  
    endcase  
end  
  
always @(*) begin // 仅I为4'b0000时en取0  
    if (I == 4'b0000) begin  
        en = 2'b0;  
    end  
    else begin  
        en = 2'b1;  
    end  
end  
// End of your codes  
endmodule
```

仿真

```
module encode_tb();  
    reg [3:0] I;
```


```

wire [1:0] Y;
wire      en;

initial begin
    I = 4'b1000;
    #10 I = 4'b0100;
    #10 I = 4'b0110;
    #10 I = 4'b0010;
    #10 I = 4'b0000;
    #10 I = 4'b0001;
end

encode encode(
    .I(I),
    .Y(Y),
    .en(en)
);
endmodule

```

 

实现

FPGAOL NG ZYNQ DEV PAGE

Bitstream File

Program success!

FPGA interface

led7

led6

led5

led4

led3

led2

led1

led0

A14

A13

A16

A15

B13

C13

B16

B15

FPGA
XC7A35t-FGG484-1

D19

E19

C19

C18

C17

D17

B18

B17

sw7

sw6

sw5

sw4

sw3

sw2

sw1

sw0

FPGAOL UART xterm.js 1.1.1

题目 2: 2bits 半加器 (3 分)

设计

```
module HalfAdder( //半加器, 实验文档提供
    input        a, b,
    output       s, c
);
    assign s = a ^ b;
    assign c = a & b;
endmodule
```

```
module FullAdder ( //全加器, 实验文档提供
    input        a, b, cin,
    output       s, cout
);
    wire temp_s, temp_c_1, temp_c_2;
    HalfAdder ha1(
        .a(a),
        .b(b),
        .s(temp_s),
        .c(temp_c_1)
    );

    HalfAdder ha2(
        .a(temp_s),
        .b(cin),
        .s(s),
        .c(temp_c_2)
    );

    HalfAdder ha3(
        .a(temp_c_1),
        .b(temp_c_2),
        .s(cout),
        .c()
    );
endmodule
```

```
module adder2bit( //2bit全加器
    input        [1:0] a,
    input        [1:0] b,
    output       [1:0] out,
    output       Cout
);

    // Write your code here
    wire tmp;
    FullAdder fa1( //个位1bit加法
        .a(a[0]),
        .b(b[0]),
```

```

        .cin(0),
        .s(out[0]),
        .cout(tmp)
    );

    FullAdder fa2( //十位1bit加法
        .a(a[1]),
        .b(b[1]),
        .cin(tmp),
        .s(out[1]),
        .cout(Cout)
    );
    // End of your code
endmodule

```

仿真


```

module adder2bit_tb();
    reg [1:0] a;
    reg [1:0] b;
    wire [1:0] out;
    wire Cout;


    initial begin
        a = 2'b00;
        b = 2'b00;
        #10;
        a = 2'b01;
        b = 2'b10;
        #10;
        a = 2'b01;
        b = 2'b11;
        #10;
        a = 2'b10;
        b = 2'b11;
        #10;
        a = 2'b11;
        b = 2'b11;
    end

    adder2bit add2b(
        .a(a),
        .b(b),
        .out(out),
        .Cout(Cout)
    );
endmodule

```

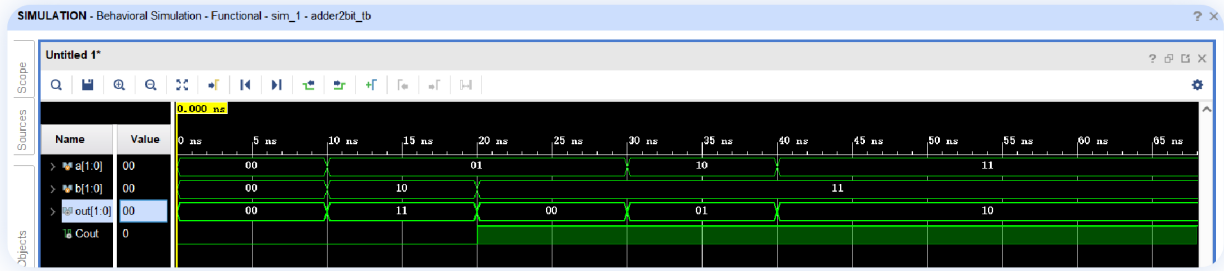

实现

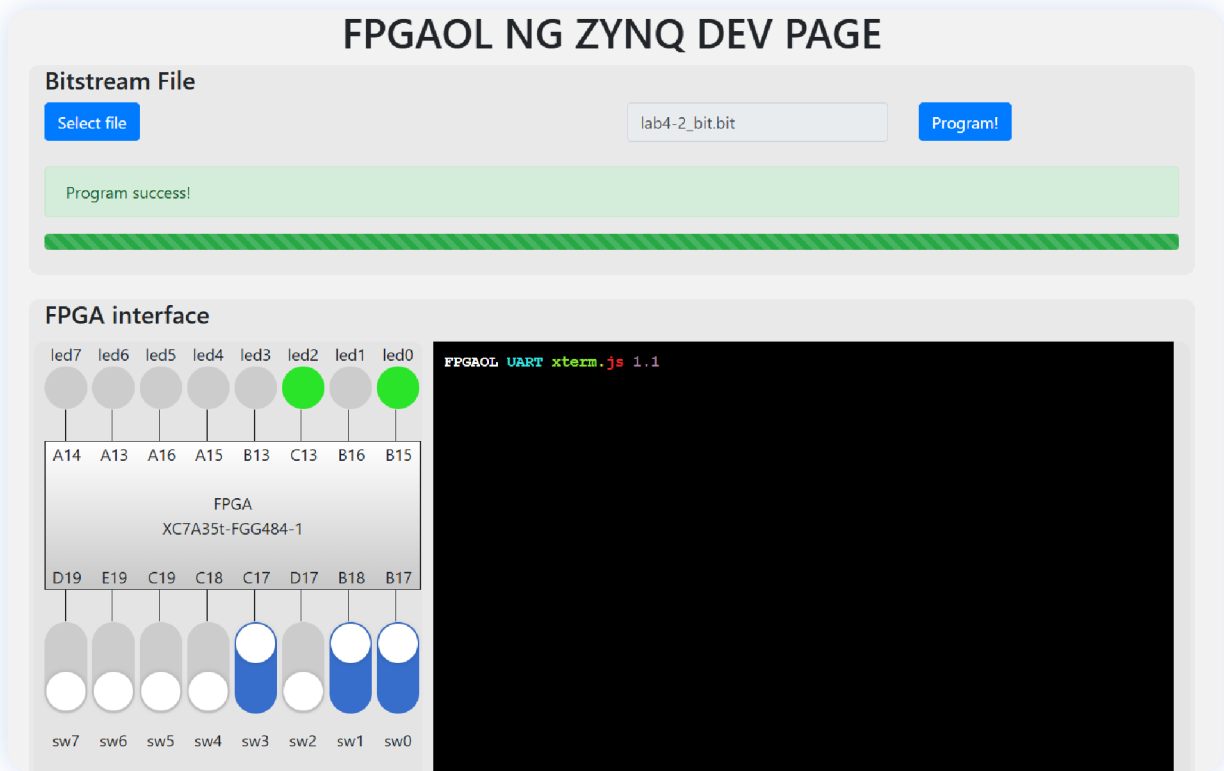

选择性必做内容

题目 2: 8bits 5 的倍数检测器 (5 分)

```
module adder3bit( //3bit加法器
    input      [2:0]    a,
    input      [2:0]    b,
    output     [2:0]    out,
    output     Cout
);

// Write your code here
wire tmp1;
FullAdder fa1(
    .a(a[0]),
    .b(b[0]),
    .cin(0),
```

```

        .s(out[0]),
        .cout(tmp1)
    );

    FullAdder fa2(
        .a(a[1]),
        .b(b[1]),
        .cin(tmp1),
        .s(out[1]),
        .cout(tmp2)
    );

    FullAdder fa3( //比2bit加法器额外多一次调用全加器
        .a(a[2]),
        .b(b[2]),
        .cin(tmp2),
        .s(out[2]),
        .cout(Cout)
    );
    // End of your code
endmodule

```

```

module multiple5(
    input      [7:0]      num,
    output reg          ismultiple5
);

// Write your code here
// Use the 2-bits adder, or you will not get the score!
wire [2:0] tmp1;
wire [2:0] tmp2;
wire [3:0] tmp3;
wire [3:0] tmp4;

adder2bit a2bit1(
    .a(num[1:0]),
    .b(num[5:4]),
    .out(tmp1[1:0]),
    .Cout(tmp1[2]) //暂存num[1:0]与num[5:4]的和
);

adder2bit a2bit2(
    .a(num[3:2]),
    .b(num[7:6]),
    .out(tmp2[1:0]),
    .Cout(tmp2[2]) //暂存num[3:2]与num[7:6]的和
);

adder3bit a3bit1(
    .a(tmp1),
    .b(3'b101),
    .out(tmp3[2:0]),
    .Cout(tmp3[3]) //暂存tmp1 + 5

```

```

);

adder3bit a3bit2(
    .a(tmp2),
    .b(3'b101),
    .out(tmp4[2:0]),
    .Cout(tmp4[3]) //暂存tmp2 + 5
);

always @(*) begin
    if (tmp1 == tmp2 | {0, tmp1} == tmp4 | tmp3 == {0, tmp2}) begin //希望tmp1-tmp2为5的倍
数, 而这仅有上述三种可能, 即差+5, 0, -5
        ismultiple5 = 1;
    end
    else begin
        ismultiple5 = 0;
    end
end

// End of your code
endmodule

```

注: HalfAdder, FullAdder, adder2bit 模块代码与必做第 2 题中完全相同

仿真


```

module multiple5_tb();
    reg [7:0] num;
    wire ismultiple5;

    initial begin
        num = 8'b00000000;
        #10 num = 8'b01000110;
        #10 num = 8'b10001011;
        #10 num = 8'b10110110;
        #10 num = 8'b11001101;
    end

    multiple5 multiple5(
        .num(num),
        .ismultiple5(ismultiple5)
    );
endmodule

```

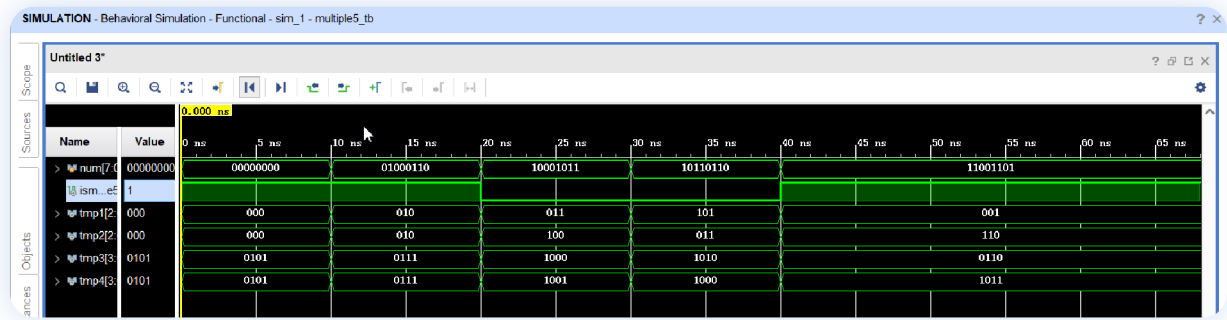

实现

FPGAOL NG ZYNQ DEV PAGE

Bitstream File


Select file

lab4-3_bit.bit

Program!

Program success!

FPGA interface

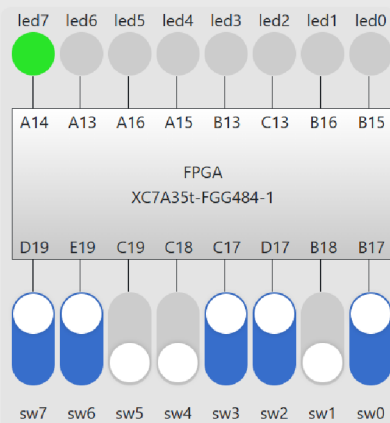

FPGAOL UART xterm.js 1.1